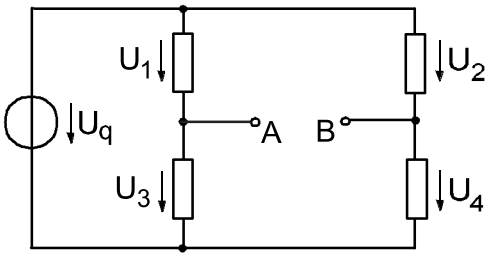18. Aus U_1=2V, U_2=3V und U_4=5V berechne man U_q, U_3 und U_{AB} vorzeichenrichtig.