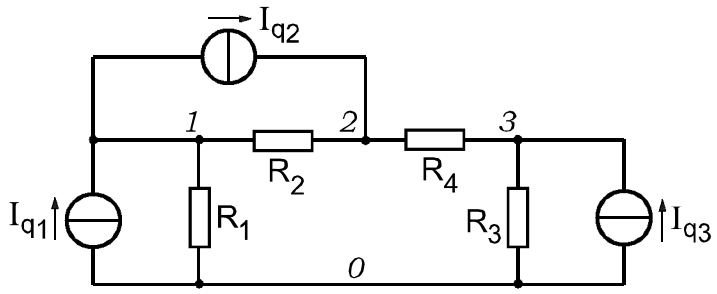80. Stellen Sie unter Verwendung der Knotenspannungsanalyse die zur Berechnung aller Zweigströme notwendigen Gleichungen auf.